信息与电子工程导论

Introduction to Information Science and Electronic Engineering

测试题之错题讲解

主讲:周成伟

信息与电子工程学院

2022年4月12日星期二

智能

信息传递

神经系统

信息施效

效应器官

处理-认知-再生

思维器官

外部世界

测试题讲解 (第一章)

12 数据转化为信息,可以用公式"数据+背景=信息"表示。

判断题 (1分) (难易度:中)

A. 正确

19人 63.3%

B. 错误

11人 36.7%



答题数据分析 答对: 19 答错: 11 未答: 1 正确率: 63.33%

18. 从某种意义上说,信息技术是对特定人体器官的扩展,其中通信技术可以认为是对人体_____的扩展。 ✓ 传感技术

单选题 (1分) (难易度: 易)

○ A. 视觉器官

0人 0%

■ B. 神经系统

19人 63.3%

○ C. 听觉器官

6人 20%

● D. 感觉器官

5人 16.7%

答题数据分析 答错: 11 未答: 1 下确率: 63.33% 答对: 19



信息

信息传递

神经系统

信息获取

感觉器官

- 信息的采集技术,对应于人的感觉器官。
- ✓ 通信技术
 - 信息的传递技术,对应于人的神经系统的功能。
- ✓ 计算机技术
 - 信息的处理和存储技术,对应于人的思维器官。
- ✓ 控制技术
 - 信息的使用技术,对应于人的效应器官。

20. 信号处理的目的在于获取知识、获得智能。

判断题 (1分) (难易度:中)

- A. 正确
- B. 错误

答题数据分析 答对: 12 答错: 18 未答: 1 正确率: 40%




教材P17边栏注释

2. 离散信号f(x)是指


单选题 (1分) (难易度:中)

- A. x的取值是连续的,而f(x)的取值是连续的信号
- B. x的取值是连续的,而f(x) 的取值是离散的信号
- C. x的取值是离散的,而f(x)的取值是离散的信号
- D. x的取值是离散的,而f(x)的取值是连续的信号

离散信号

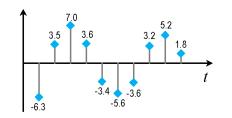



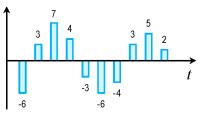

0人 0%

2人 8.7%

8人 34.8%

13人 56.5%



答题数据分析

答对: 13

答错: 10

模拟信号

未答: 0

正确率: 56.52%

6. 电信信号E=E0 cos(6t + 0.1) [1+0.5cos(0.6t-0.2)] 有_____频率分量。

单选题 (1分) (难易度:易)

- A. 1个
- 1人 4.3%

■ B. 2个

7人 30.4%

○ C. 3介


14人 60.9%

□ D. 4↑

1人 4.3%

- $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \left[\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha \beta) \right]$
- $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \left[\sin (\alpha + \beta) \sin (\alpha \beta) \right]$
- $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \left[\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha \beta) \right]$
- $\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \left[\cos (\alpha + \beta) \cos (\alpha \beta) \right]$

答题数据分析 答对: 14 答错: 9 未答: 0 正确率: 60.87%

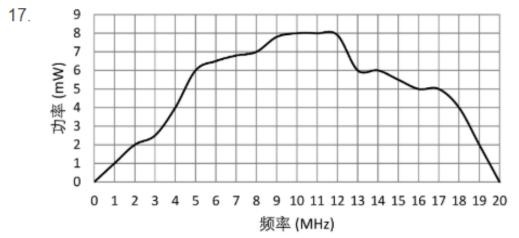

这一信号的带宽约为

单选题 (1分) (难易度:中)

- A. 5 MHz
- B. 11 MHz
- C. 14 MHz
- D. 20 MHz

0人 0%

3人 13%

15人 65.2%

5人 21.7%

答题数据分析 答对: 15 答错: 8 未答: 0 正确率: 65.22%

19. 一信号功率为 10 dBm, 经一链路被衰减 10 倍, 则输出功率为单选题 (1分) (难易度: 易)

- A. 0 dBm
- B. -10 dBm
- C. 10 dBm
- D. 1 dBm

答题数据分析 答对: 16 答错: 7 未答: 0 正确率: 69.57%





dB, dBm, dBW

❖ dB是一个比值,是一个数值,是一个纯计数方法,没有任何单位标注。

10lg (功率比值)

❖ dBm (分贝毫瓦), 是功率单位

10lg (功率值/1mW)

- 1mW=odBm, 10mW=10dBm, 100mW=20dBm
- ❖ dBW (分贝瓦),是功率单位

10lg (功率值/1W)

- 1W=odBW, 10W=10dBW, 100W=20dBW
- ❖ 10lg(P (单位为瓦特))=30+10lgP (P单位毫瓦))

2. 计算机中存储信息的最小单位是 。

单选题 (1分) (难易度:易)

- A. 字
- B. 字节
- C. 字长
- D. 位

1人 5.6%

8人 44.4%

0人 0%

9人 50%

答题数据分析 答对: 8 答错: 10 未答: 0 正确率: 44.44%

23. 连续信道的信道容量将受到"三要素"的限制, 其三要素是

单选题 (1分) (难易度:中)

- A. 带宽、信号功率、信息量
- B. 帯宽、信号功率、噪声功率谱密度
- C. 带宽、信号功率、噪声功率
- D. 信息量、带宽、噪声功率谱密度

答题数据分析 答对: 9 答错: 9 未答: 0 正确率: 50%







Oscilator

测试题讲解 (第二章)

7. 模拟调制中, 载波是

单选题 (1分) (难易度: 易)

A. 数字信号

0人 0%


■ B. 模拟信号

9人 47.4%

C. 可以是模拟信号或数字信号 6人 31.6%

○ D. 以上都不是


4人 21.1%

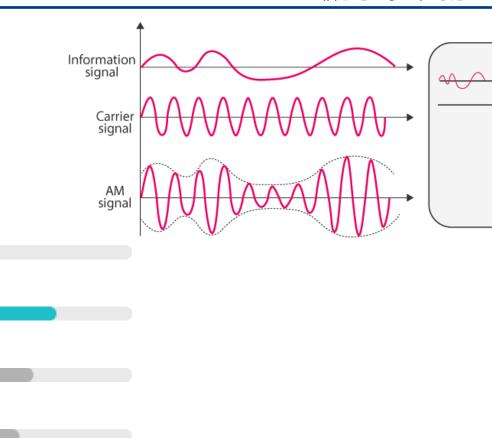

答题数据分析 答对: 9 答错: 10 未答: 0 正确率: 47.37%

8. 三种数字调制方式之间,其已调信号占用频带的大小关系为 单选题 (1分) (难易度: 难)


幅移键控 ASK

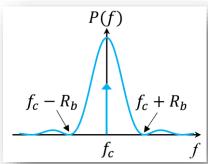

- A. ASK=PSK=FSK
- 2人 11.1%

- B. ASK=PSK>FSK
- 6人 33.3%



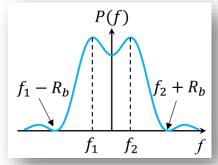


C. FSK>PSK=ASK 10人 55.6%

D. FSK>PSK>ASK

- 0人 0%

相移键控 PSK

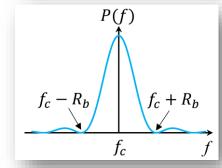

答题数据分析

答对: 10

答错: 8 未答: 1

下确率: 55.56%

10. 单一频率的正弦波不能通信。

判断题 (1分) (难易度:中)

- A. 正确
- B. 错误

10人 52.6%

9人 47.4%

答题数据分析 答对: 10 答错: 9 未答: 0 正确率: 52.63%

14. 在数字调制技术中, 其采用的进制数越高, 则

单选题 (1分) (难易度:中)

- A. 抗干扰能力越强
- B. 占用的频带越宽
- C. 频谱利用率越高
- D. 实现越简单

答题数据分析 答对: 8 答错: 10 未答: 1 正确率: 44.44%





0人 0%

$$R_{\text{max}} = 2B \log_2 M$$

比特率 = 波特率 $\times \log_2 M$

10. 已知一均匀平面波的电场强度振幅为40V/m,当t=0时,原点处的电场达到最大值且方向为y,该平面波以传播常数30rad/m在空气中沿 -z 方向传播,则其电场强度E可表示为

单选题 (1分) (难易度:难)

- A. E=40cos(9×10^9t-30z) V/m
- B. E=40cos(9x10^9t+30z) V/m
- C. E=40cos(45/π×10^8t-30z) V/m
- D. E=40cos(45/π×10^8t+30z) V/m

答题数据分析 答对: 8 答错: 10 未答: 1 正确率: 44.44%

$$A(z,t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_0)$$


$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{\omega}{c}$$

12. 以下关于空间电磁波的描述错误的是

单选题 (1分) (难易度:易)

- A. 电场和磁场的振幅沿着传播方向变化
- B. 电场和磁场的方向和振幅保持不变
- C. 电场和磁场在空间相互垂直且与电磁波传播方向成右手螺旋关系
 - D.均匀平面波是TEM波
- D. 电磁波是横波

答题数据分析 答对: 6 答错: 13 未答: 0 正确率: 31.58%

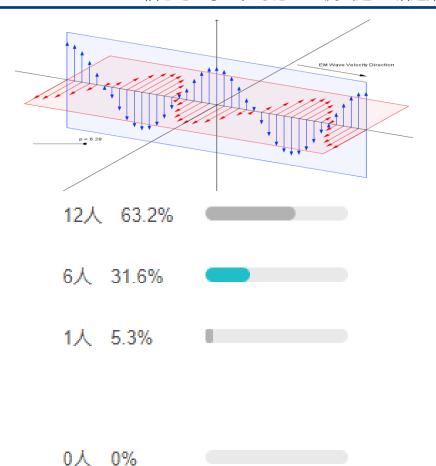

1人 5.3%

5人 26.3%

4人 21.1%

9人 47.4%

测试题讲解 (第二章)


20. 对于赫兹电偶极子远区辐射场的特点,下述表述错误的是

单选题 (1分) (难易度: 难)

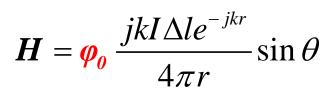- A. 电场沿θ方向,磁场沿φ方向
- B. 电磁和磁场同频率,同相位
- C. 辐射功率和距离r的平方成反比
- D. 辐射功率和sinθ成正比。

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{\theta}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \, \frac{jkI \Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{\varphi_0} \, \frac{jkI\Delta le^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta$$



答题数据分析 答对: 9 答错: 10 未答: 0 下确率: 47.37%

19 光是一种频率较高的电磁波。

判断题 (1分) (难易度:易)

- A. 正确
- B. 错误

答题数据分析 答对: 13 答错: 6 未答: 0 正确率: 68.42%




6人 31.6%


11. N 沟道 MOSFET涉及到_____的漂移作用,形成漏极电流。


单选题 (1分) (难易度:易)

- A. 电子
- B. 空穴
- C. 电子和空穴
- D. 离子

答题数据分析 答对: 10 答错: 7 未答: 0 正确率: 58.82%

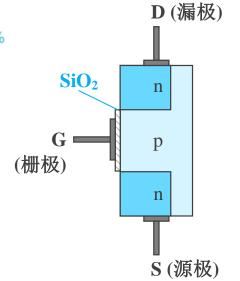

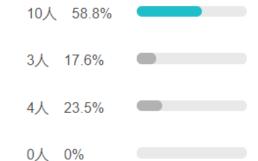

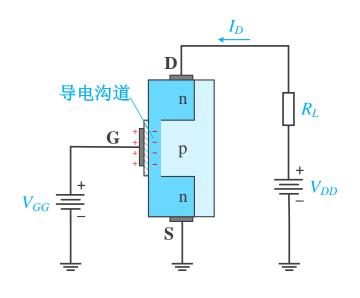

16. 晶体管相对于电子管的优势包含可靠性高、功率高、体积小、适合批量生产。

判断题 (1分) (难易度: 易)

- A. 正确
- B. 错误

12人 70.6%

5人 29.4%

答题数据分析 答对: 5 答错: 12 未答: 0 正确率: 29.41%

8. 反相比例运算电路中,由于V+=V-约等于零,所以反向输入端又称为实地点。 判断题 (1分) (难易度:易)

A. 正确

5人 33.3%

B. 错误

10人 66.7%

答题数据分析 答对: 10 答错: 5 未答: 0 正确率: 66.67%


17. 在运算电路中, 集成运放的反相输入端均为虚地。

判断题 (1分) (难易度: 易)

- A. 正确
- 6人 40%
- B. 错误

9人 60%

电压跟随器

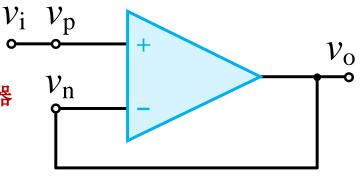

答题数据分析 答对: 9 答错: 6 未答: 0 正确率: 60%

19. 集成运算放大器可以用于以下哪些功能

多选题 (1分) (难易度:易)

■ A. 模拟信号运算

15人 100%

B. 数字信号运算

7人 46.7%

■ C. A/D转换和D/A转换

11人 73.3%




教材P117~118

D. 功率放大

11人 73.3%

答题数据分析 答对: 3 答错: 12 未答: 0 正确率: 20%

2. 如图所示理想集成运放的输出电压Uo应为____。

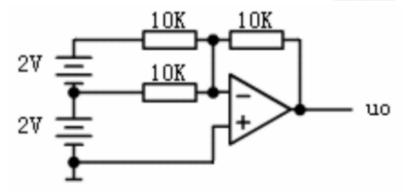

单选题 (1分) (难易度:中)

A. -6V

9人 64.3%

■ B. -4V

5人 35.7%

○ C. -2V

0人 0%


D. -1V

0人 0%

答题数据分析 答对: 9 答错: 5 未答: 0 正确率: 64.29%

4.


下列电路中, 若R1=R2=R3=R4, 则该电路的输出是

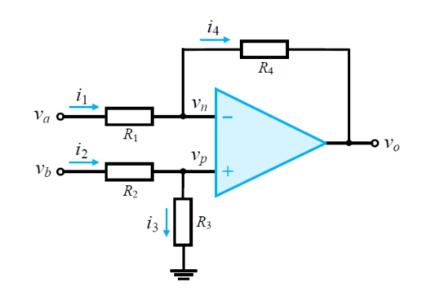


单选题 (1分) (难易度:易)

- A. Va+Vb
- B. Va-Vb
- C. Vb-Va
- D. -Va(R4/R1)

答题数据分析 答对: 9 答错: 5 未答: 0 正确率: 64.29%

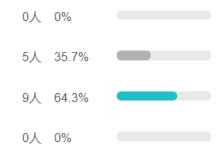

11. 求受控源发出的功率?

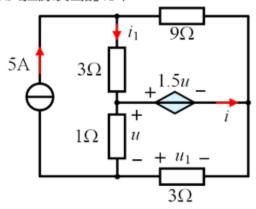


单选题 (1分) (难易度:易)

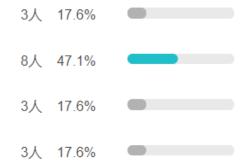- A. 27W 吸收
- B. 27W 输出
- C. 9W 吸收
- D. 9W 输出

答题数据分析 答对: 8 答错: 9 未答: 1 正确率: 47.06%

- ➤ p>o 表明电路吸收或消耗能量
- ➤ p<o 表明电路产生能量或提供能量



3. 时序逻辑电路在结构上

单选题 (1分) (难易度:难)

● A. 必须有组合逻辑电路

0人 0%

● B. 必须有存储电路

3人 23.1%

○ C. 必有存储电路和组合逻辑电路

4人 30.8%



D. 以上均为正确

6人 46.2%



Q'

答题数据分析 答对: 3 答错: 10 未答: 0 正确率: 23.08%

6. 在寄存器中,通常有一个Clear端,它的作用是单选题 (1分)(难易度: 中)

- A. 选择输入信号的来源
- B. 打开输入端的开关
- C. 清除历史记录
- □ D. 置零

0人 0%

4人 30.8%

9人 69.2%



答题数据分析 答对: 9 答错: 4 未答: 0 正确率: 69.23%

Clear	Load	Operation			
1	×	Reset register to zero asynchronously			
0	0	No change			
0	1	Load in D value at rise clock edge			
		·			

18. 对有限状态机概念描述正确的项是哪些?

多选题 (1分) (难易度:难)

- A. 有限状态机包括状态存储器和组合逻辑电路
- B. 有限状态机是可以记住过去输入历史的控制器电路
- C. 有限状态机经过的状态序列是有限长的
- D. 有限状态机的状态数量是有限的


答题数据分析 答对: 6 答错: 7 未答: 0 正确率: 46.15%









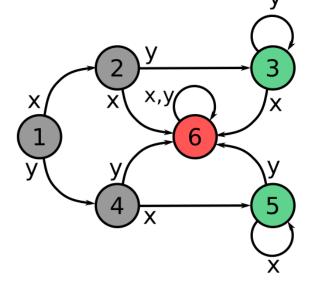


答题数据分析

测试题讲解 (第四章)

答对: 5

答错: 7

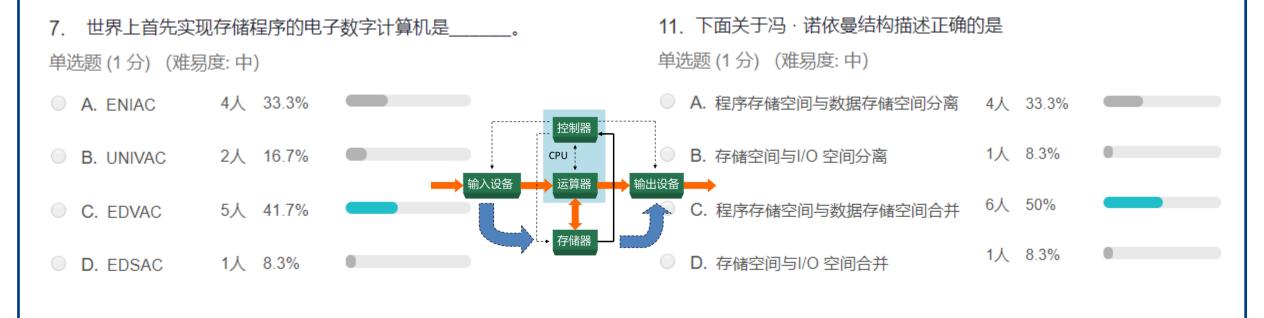

❖ 1945年6月,冯·诺依曼提交了他著名的101页的"关于EDVAC的报告草案",里面描述了计算机的逻辑结构,尤为重要的一点是提出了"存储程序"的思想。

答题数据分析

答对: 6

答错: 6

未答: 0

下确率: 50%

❖ "存储程序(stored-program)"的意思就是将程序存储到计算机内部,计算机自动执行。

未答: 0 下确率: 41.67%

8. 微处理器取指令是从_____获取。


单选题 (1分) (难易度:中)

○ A. 控制器 5人 41.7%

B. 运算器 0人 0%

○ C. 存储器 6人 50%

○ D. 寄存器 1人 8.3%

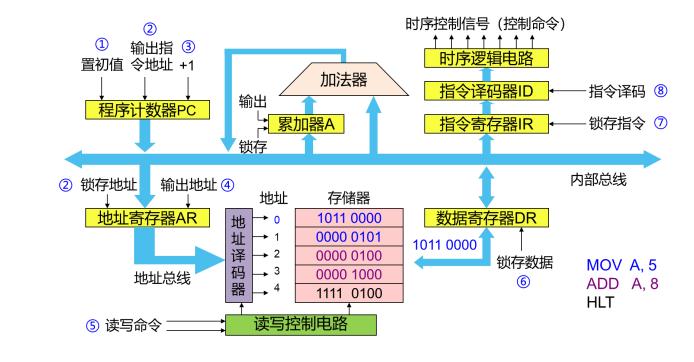

答题数据分析 答对: 6 答错: 6 未答: 0 正确率: 50%

29

14. 处理器可以在一个时钟周期内完成一个指令周期的操作。

判断题 (1分) (难易度:难)


A. 正确

6人 50%

B. 错误

6人 50%

答题数据分析 答对: 6 答错: 6 未答: 0 正确率: 50%

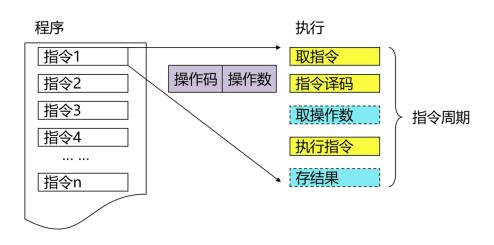

5. 下面哪一类嵌入式处理器最适合于做FFT (快速傅立叶变换) 计算单选题 (1分) (难易度: 中)

● A. 嵌入式微处理器

2人 22.2%

B. 微控制器

1人 11.1%

C. DSP

6人 66.7%

D. 以上都不合适

0人 0%

答题数据分析 答对: 6 答错: 3 未答: 0 正确率: 66.67%

12. 并行传输采用了比串行传输更多的数据线,因此其速率更快,应用更广泛。判断题 (1分) (难易度: 易)

A. 下确

3人 33.3%

B. 错误

6人 66.7%

答题数据分析 答对: 6 答错: 3 未答: 0 正确率: 66.67%

微处理器 MPU (Microprocessor Unit)

微控制器 MCU
(Microcontroller Unit)

DSP处理器 DSP (Digital Signal Processor)

> 片上系统 SoC (System on Chip)

嵌入式计算机

错题采样率(截止2022年4月12日)

□ 名称	成绩占比	测试形式	题目数量/总分数	应交/未交/已交
测试题2.4 场与波 开始: 2022.03.08 17:25 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围:全部学生 人数:43人	24 / 24.0	43 / 24 / 19
测试题2.3 编码和调制 开始: 2022.03.04 11:30 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围:全部学生 人数:43人	16 / 16.0	43 / 24 / 19
测试题2.2 模拟和数字 开始: 2022.03.01 17:25 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围: 全部学生 人数: 43 人	32 / 32.0	43 / 24 / 19
测试题2.1 时域和频域 开始: 2022.02.25 17:20 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围:全部学生 人数:43人	22 / 22.0	43 / 19 / 24
测试题1:信息与信息技术概述 开始: 2022.02.25 09:20 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围: 全部学生 人数: 43 人	20 / 20.0	43 / 12 / 31

采样定理: 当时间信号函数 x(t)的最高频率分量为 f_{\max} 时, x(t) 的值可由一系列 采样间隔小于或等于 $1/(2f_{\max})$ 的采样值来确定,即采样点的重复<mark>频率 $f \ge 2f_{\max}$ </mark>。

		名称	成绩占比	测试形式	题目数量 / 总分数	应交/未交/已交
		测试题4.4 嵌入式系统和EDA技态 开始: 2022.04.01 09:36 截止: 无截止日期	术 0.0%	个人测试 范围:全部学生 人数:43人	28 / 28.0	43 / 34 / 9
		测试题 4.3 计算机和微处理器 开始: 2022.03.29 17:55 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围: 全部学生 人数: 43 人	19 / 19.0	43 / 31 / 12
		测试题4.2 时序逻辑和有限状态材 开始: 2022.03.25 15:10 截止: 无截止日期	Л 0.0%	个人测试 范围:全部学生 人数:43人	21 / 21.0	43 / 30 / 13
		测试题 4.1 数字逻辑和电路 开始: 2022.03.22 17:50 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围: 全部学生 人数: 43 人	26 / 26.0	43 / 26 / 17
		测试题3.3 集成电路 (第二部分) 开始: 2022.03.22 17:30 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围: 全部学生 人数: 43 人	6 / 6.0	43 / 29 / 14
		测试题3.3 集成电路 (第一部分) 开始: 2022.03.18 20:55 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围:全部学生 人数:43人	21 / 21.0	43 / 28 / 15
列 ax		测试题3.2 晶体管 开始: 2022.03.15 20:57 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围:全部学生 人数:43人	18 / 18.0	43 / 26 / 17
領	号	测试题3.1 电路模型和基本定理 → 开始: 2022.03.11 09:55 → 截止: 无截止日期	0.0%	个人测试 范围: 全部学生 人数: 43 人	16 / 16.0	43 / 24 / 19

同理,错题集可能无法完整反映同学们的知识薄弱点。如对测试题有疑问,可通过微信/邮件/钉钉等形式及时联系答疑。

预视同学们期末考试顺利!



周减停 zhouchw@zju.edu.cn